

## Homework 13; 30.00/50.00 (60.00%)

January 3, 2020

### Problem 1 (score: 0/10)

NOT ok

### Problem 2 (score: 10/10)

(a) OK

(b) OK

(c) OK

### Problem 3 (score: 0/10)<sup>1</sup>

(a) NOT ok. When  $Q_1, Q_2 = 01, X = 0$ ,

$$\begin{aligned} J_1 &= \text{NAND}(\text{NAND}(X, Q_2'), \text{NAND}(X', Q_2)) = \text{NAND}(\text{NAND}(0, 0), \text{NAND}(1, 1)) = \text{NAND}(1, 0) = 1, \\ K_1 &= X'Q_2 = 1, \\ J_2 &= K_2 = \text{NOR}(X', Q_1) = 0, \\ Q_1^+ &= J_1Q_1' + K_1'Q_1 = 1, \\ Q_2^+ &= J_2Q_2' + K_2'Q_2 = 1, \end{aligned}$$

Hence, when  $X = 1$ , we should have  $s_1 \rightarrow s_3$  transition, thus contradicting your state table.

(b) NOT ok

(c) NOT ok

### Problem 4 (score: 10/10)

OK

### Problem 5 (score: 10/10)

waveform diagram is OK

---

<sup>1</sup>similar problems: 13.10,13.11